

Qn No. 1

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ**Qn.**

- a. അനുയോജ്യമായ അതംപിയറേജിലുള്ള ഫ്ലൂസ് വയർ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിശദീകരിക്കുക

Hint.

ഫ്ലൂസ് വയറിന്റെ അതംപിയറേജ് വളരെ കുടുതലെങ്കിൽ അമിതവൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ വൈദ്യുതബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നില്ല . അതംപിയറേജ് കുറവായാൽ വൈദ്യുതഘടകാരണങ്ങൾ ഓൺചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യുതപ്രവാഹം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു.

Marks : (2)**Hide Answer**

Qn No. 2

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ**Qn.**

- 230 V സബ്സയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 230ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഹീറ്റർ ഒരു സൈക്കണ്ടിൽ ഉല്ലാഡിപ്പിക്കുന്ന താപോർജം കണക്കാക്കുക.

Hint.


$$H = V^2/R \times t = (230 \times 230 / 230) \times 1 = 230 \text{ J}$$

Marks : (2)**Hide Answer**

Qn No. 3

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ**Qn.**

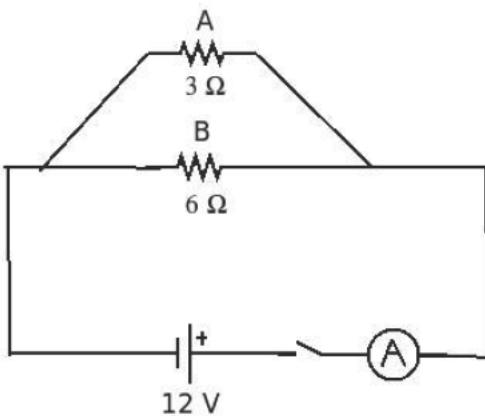- താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെർക്കീട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക



1. A എന്ന പ്രതിരോധകത്തിലുടെയുള്ള വൈദ്യൂത പ്രവാഹം എത്ര? (1)
2. B എന്ന പ്രതിരോധകത്തിലുടെയുള്ള വൈദ്യൂത പ്രവാഹം എത്ര? (1)
3. അമീറ്റർ റീഡിംഗ് എത്രയായിരിക്കും? (1)
4. അമീറ്റർ റീഡിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ പ്രതിരോധകങ്ങളെ എങ്ങിനെ കുറിക്കണം? (1)

Hint.

1. A യിലുടെയുള്ള വൈദ്യൂത പ്രവാഹം $I_1 = V/R = 12/3 = 4A$
2. B യിലുടെയുള്ള വൈദ്യൂത പ്രവാഹം $I_2 = V/R = 12/6 = 2A$
3. അമീറ്റർ റീഡിംഗ് $= I_1 + I_2 = 4 + 2 = 6$ or

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 = 1/3 + 1/6 = 3/6$$

$$1. R = 6/3 = 2 \text{ ohm}$$

$$I = V/R = 12/ 2 = 6 A$$
4. പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഐടിപ്പിക്കണം .
 ശ്രേണിരീതിയിൽ ഐടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഹാപ്രതിരോധം $= 3 + 6 = 9 \Omega$
 വൈദ്യൂതപ്രവാഹത്തിന് $= 12 / 9 = 1.33 A$

Marks : (4)

Hide Answer

Qn No. 4

Chapter Name: 1. വൈദ്യൂതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെന്റായി നിക്കോം ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

Hint.

നിക്കോം ചുട്ടുപഴുതൽ ചുവന്ന് നിൽക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളു. വെളുത്ത പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.

Marks : (1)**Hide Answer****Qn No. 5****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി ടംപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ താപത്രേതാടാപ്പും പ്രകാശവും ലഭിക്കുമെന്ന് അജിത്ത് പറയുന്നു. അജിത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്രേതാട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്ത്?

Hint.

സാധിക്കില്ല. ടംപ്പിൾ വായുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഓട്ടീകരിച്ച് എറിഞ്ഞതുപോകുന്നു.

Marks : (1)**Hide Answer****Qn No. 6****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

250 V തും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി രൂപകളും ചെയ്യുന്ന രൂപ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പവർ 100W ആണ്. ഈ 100 V സബ്മൈറ്റിൽ ഐടിപ്പിച്ചാൽ പവർ എത്രയായിരിക്കും?

Hint.

$$P = V^2/R \quad \text{എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കണം}$$

$$R = V^2/P = 250 \times 250 / 100 = 625 \Omega$$

100 V സബ്മൈറ്റിൽ ഐടിപ്പിക്കുന്നേം

$$\text{പവർ } P = V^2/R$$

$$= 100 \times 100 / 625 = 16 \text{ W}$$

Marks :(3)

[Hide Answer](#)

Qn No. 7

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

250 V തോളി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്ററിന്റെ കോയിലിന്റെ പ്രതിരോധം 1000Wആണ്.

1. ഇതിലുടെ ഒഴുകുന്ന കണക്ക് എത്ര? (1)
2. ഹീറ്ററിന്റെ പവർ എത്ര? (1)
3. ഹീറ്ററിന്റെ കോയിലിന്റെ നീളം കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? എന്തുകൊണ്ട്?

Hint.

a) $I = V/R = 250/1000 = .25 \text{ A}$

b) $P = V^2 /R = 250 \times 250 /1000 = 62.5 \text{ W}$

c) ഉണ്ടാകും. നീളം കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയും അപ്പോൾ പവർ കുടുന്നതിനാൽ കുടുതൽ താപം ഉണ്ടാകും.

Marks :(4)

[Hide Answer](#)

Qn No. 8

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

LED ലാമ്പുകൾ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

- (a) എൽ എ ഡി ലാമ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ പേരും അവയുടെ പ്രവർത്തനവും എഴുതുക.
- (b) എൽ എ ഡി ലാമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക.

Hint.

a) എൽ എ ഡി പിഎൽ ബോർഡ് - എൽ എ ഡി സ്ലാറ്റിശ്ചിരിക്കുന്നു

ഹൈറ്റ് സിക്ക് - ബേസിൽ നിന്ന് താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിന്
 ഡിഫ്യൂസർ കൾ - പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് നൽകുന്നു
 പവർ സല്ലേ ബോർഡ് - എൽ ഇ ഡി അനുയോജ്യമായ ഡിസി നൽകുന്നു.
 ബേസ് യൂണിറ്റ് - ബെഡിനെ ഹോഴിയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു (എത്തെങ്കിലും രണ്ട്)
 b) സോഴിയറിംഗ് അയോൺ, ഫയർ, സോഴിയർ ലെഡ്...

Marks : (3)

Hide Answer


Qn No. 9

Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

A, B, C, D, E എന്നീ അഞ്ച് 10 ഓം റാംഗിലുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ സെർക്കീട്ടിൽ ദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

- | | |
|---|---|
| 1. സെർക്കീട്ടിലെ സഫലപ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക | 2 |
| 2. സെർക്കീട്ടിലെ കറണ്ട് എത്ര? | 2 |

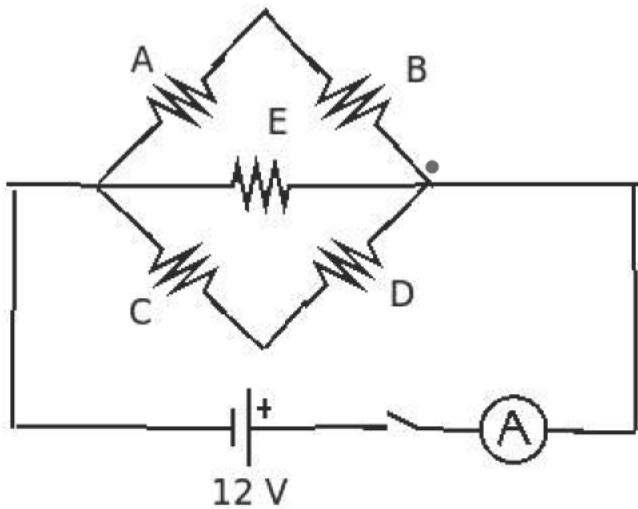

Hint.

a) A, B എന്നിവയിലുടെയുള്ള സഫലപ്രതിരോധം $R_1 = A + B = 10 + 10 = 20 \Omega$

C, D എന്നിവയിലുടെയുള്ള സഫലപ്രതിരോധം $R_2 = C + D = 10 + 10 = 20 \Omega$

സെർക്കീട്ടിലെ സഫലപ്രതിരോധം കാണുന്നതിന്

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{E} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10}$$

$$=(1+1+2)/20 = 4/20$$

സഫലപ്രതිරෝයം $R = 20/4 = 5 \Omega$

b) വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ $I = V/R = 12/5 = 2.4 A$

Marks : (4)


[Hide Answer](#)

Qn No. 10


Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

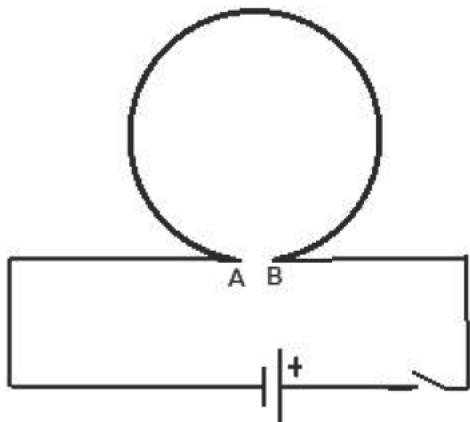20 cm നീളമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിന്റെ പ്രതිരෝധം 20 Ω ആണ്. ഈ ചാലകം വളച്ച് വൃത്താകൃതിയിലാക്കി താഴെ കാണുന്നരീതികളിൽ സെർക്കിറ്റിൽ ഐടിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലേയും സഫലപ്രതිരෝധം കണക്കാക്കുക.



Fig(i)

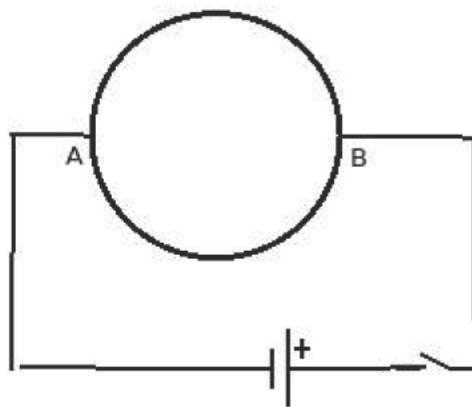

Fig(ii)

Hint.

Fig (i) സഫലപ്രതිരෝധം = 20 Ω

Fig(ii) രണ്ട് 10 Ω പ്രതිരෝധകങ്ങൾ സമാന്തരരീതിയിൽ ഐടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെയാണ്.

സഫല പ്രതිരෝധം കാണുന്നതിന് $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 = 1/10 + 1/10$

$$=2/10 = 1/5$$

സഫല പ്രതිരෝധം $R = 5 \Omega$

Marks : (4)

[Hide Answer](#)**Qn No. 11****Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

220 V സബ്ലൈൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിന്റെ പവർ 100 W ആണ്. സബ്ലൈൻ വോൾട്ടേജ് താഴ്ന്നപ്പോൾ ആ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ 25 W ആയി മാറി. എങ്കിൽ താഴ്ന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്?

Hint.

$$P = V^2/R$$

$$R = V^2/P = 220 \times 220 / 100 = 484 \Omega$$

$$\text{താഴ്ന്ന വോൾട്ടേജ് } V^2 = 25 \times 484 = 12100$$

$$V = 110 V$$

Marks : (2)[Hide Answer](#)**Qn No. 12****Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

എൽ ലി ലാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ അനുയോജ്യമായി ചേർത്തെഴുതുക. (4)

A

- ഹീറ്റ് സിങ്ക്
- ഡിഫ്യൂസർ ക്ലൂഡ്
- പവർ സബ്ലൈൻ ബോർഡ്
- LED ടിപ്പ് ബോർഡ്

B

- AC വൈദ്യുതിയെ DC ആക്കി മാറ്റി അനുയോജ്യമായ വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നു.
- എൽ ലി കൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
- പ്രകാശം പുറത്തുവരുന്ന ഭാഗം
- താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം

Hint.**A****B**

- ഹൈറ്റ് സിക്ക്
- ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ്
- പവർ സബ്ലൈ ബോർഡ്
- LED ചില്പ് ബോർഡ്
- താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം
- പ്രകാശം പുറത്തുവരുന്ന ഭാഗം
- AC വൈദ്യുതിയെ DC ആക്കി മാറ്റി അനുയോജ്യമായ വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നു.
- എൽ ഇ ഡി കൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Marks : (4)**Hide Answer****Qn No. 13****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ അനുയോജ്യമായി ചേർത്തെത്തഴുതുക. (4)

- | A | B |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ഹൈറ്റ് സിക്ക് • ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് • പവർ സബ്ലൈ ബോർഡ് • LED ചില്പ് ബോർഡ് | <ul style="list-style-type: none"> • AC വൈദ്യുതിയെ DC ആക്കി മാറ്റി അനുയോജ്യമായ വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നു. • എൽ ഇ ഡി കൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. • പ്രകാശം പുറത്തുവരുന്ന ഭാഗം • താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം |

(4 x 1 =4)**Hint.**

- | A | B |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ഹൈറ്റ് സിക്ക് • ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് • പവർ സബ്ലൈ ബോർഡ് • LED ചില്പ് ബോർഡ് | <ul style="list-style-type: none"> • താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം • പ്രകാശം പുറത്തുവരുന്ന ഭാഗം • AC വൈദ്യുതിയെ DC ആക്കി മാറ്റി അനുയോജ്യമായ വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നു. • എൽ ഇ ഡി കൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. |

Marks : (4)

[Hide Answer](#)**Qn No. 14****Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

'ഉർജ്ജം ലാഭിക്കും സഹായിക്കുന്നതും, പരിസ്ഥിതി സൗഹ്യപരവുമാണ് എൻ്റെ ഈ ഡി ലാബുകൾ ' എന്ന പ്രസ്താവന സാധുകരിക്കുക.

(3)

Hint.

ഫിലമെന്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് താപരൂപത്തിലുള്ള ഉർജ്ജനഷ്ടമില്ല.

മെർക്കുറി, ഷ്ലൂറസെന്റ് പദാർത്ഥം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതികൾ ഹാനികരമല്ല.

ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും പുനരുപയോഗസാധ്യതയുള്ളതുമാണ്.

Marks :(3)[Hide Answer](#)**Qn No. 15****Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

1 ohm (പതിരോധമുള്ള) ചാലകത്തിലുടെ $1A$ വൈദ്യുതി 1 മണിക്കൂർ പ്രവഹിച്ചാൽ എത്ര ജൂൾ താപം ഉണ്ടാകും? (2)

Hint.

$$R = 1\text{Ohm}, I = 1 \text{ A}, t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$$

$$H = I^2Rt$$

$$H = 1\text{A} \times 1\text{A} \times 1\text{Ohm} \times 3600 \text{ s}$$

$$= 3600 \text{ J}$$

Marks :(2)[Hide Answer](#)

Qn No. 16

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.


നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് 1 ohm പ്രതിരോധകങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന

1. ഏറ്റവും കുടിയ പ്രതിരോധം എത്ര? (1)
2. ഏറ്റവും കുറവുള്ള പ്രതിരോധം എത്ര? (1)
3. 3.5 Ohm സമലാപ്തിരോധം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രതിരോധകങ്ങളെ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുക (2)

Hint.

1. സമലാപ്തിരോധം $R = 1+1+1+1+1 = 5 \text{ ohm}$
2. കുറവുള്ള സമലാപ്തിരോധം $1/R = 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1$
 $R = 1/5 \text{ ohm}$

3

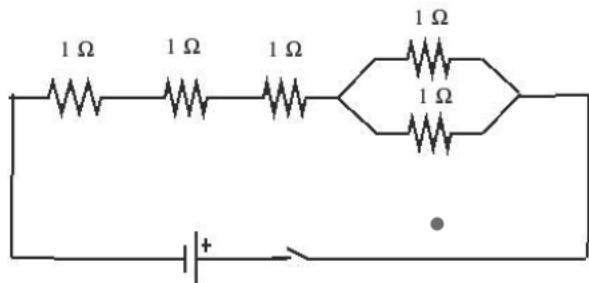


Marks :(4)

Hide Answer

Qn No. 17

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

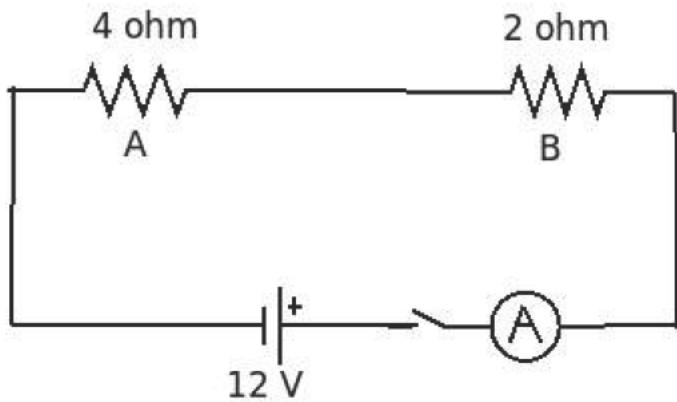

- a) ചിത്രത്തിലെ പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ സമലപ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക. (1)
- b) 10മിനിറ്റ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധകങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആകെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക. (1)
- c) പ്രതിരോധകങ്ങൾ സമാനരമായി ഘടിപ്പിച്ചാൽ 10 മിനിറ്റ് കാണ്ട് പ്രതിരോധകങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആകെ താപത്തിന്റെ അളവ് എത്ര? (2)

Hint.

a

$$R = R_1 + R_2$$

$$= 4 + 2 = 6 \text{ Ohm}$$

$$\text{b) } H = V^2 / Rt = (12 \times 12 / 6) \times 10 \times 60$$

$$= 14400 \text{ J}$$

$$\text{c) സമലപ്രതിരോധം } R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4 \times 2}{4 + 2} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$\text{തൊപം } H = V^2 / Rt = 12 \times 12 / (4/3) \times 10 \times 60 = 64800 \text{ J}$$

Marks : (4)

Hide Answer

Qn No. 18

Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

440W പവർ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം 230V സബ്ലൈറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സെർക്കീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്യൂസിന്റെ ആവിധത്വാവലോചനം എന്താണ്? (1)

Hint.

2A

ആവിധത്വാവലോചനം = വാട്ടേജ് / വോൾട്ടേജ്

$$= 440 / 230$$

$$= 1.9$$

അതുകൊണ്ട് ആവിധത്വാവലോചനം = 2A

Marks : (1)

[Hide Answer](#)


Qn No. 19

Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

വൈദ്യുതിയുടെ താപഹലം ഉപയോഗപ്രഭൃതത്തുനാം ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രം

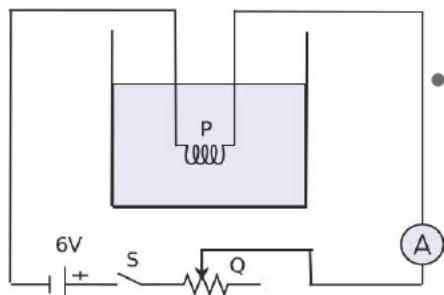

a. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹതീവരത വ്യത്യാസപ്രഭൃതത്തുനാതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം എത്ര? (1)

b. ജലത്തിന്റെ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസപ്രഭൃതത്തുനാതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നികോം എന്ന പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ്. ഈപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്? (1)

c. ജലത്തിന്റെ താപനില വ്യത്യാസപ്രഭൃതത്തുനാതിന്

ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുളിന്റെ നീളം ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ ഉല്ലാഡിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വിശദീകരിക്കുക?

(2)


Hint.

a. റിയോസ്സാറ്റ് സ്കോർ = 1

b. നിക്രോംവയർ സ്കോർ - $1/2 + 1/2 = 1$ നിക്രോമിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റ്യൂവിറ്റിയും ഉയർന്ന ഭ്രവണാങ്ഗവുമാണ്. കമ്പിച്ചുരുളിന്റെ നീളം ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ പ്രതിരോധവും ഇരട്ടിയാവുന്നു.

കറന്റ് പകുതിയാവുന്നു

താപം പകുതിയാവുന്നു

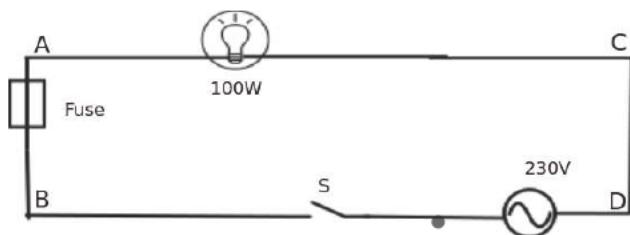Marks : (4)**Hide Answer****Qn No. 20****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

ആവശ്യകത എന്ത്? (1)

b. ഈ സെർക്കീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലാസ്മ വയറിന്റെ ആവിയരേജ് എത്രയായിരിക്കും? (2)

- (a) സ്പിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൽ സർക്കീറ്റിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം എത്രയായിരിക്കും? (1)
 (b) സർക്കീറ്റിൽ ഫ്ലാസ്മ വയറിന്റെ

Hint.

(a) $P = V \times I$

$I = P/V = 100/230 = 0.434$



(b) പേജാർട്ട് സർക്കീറ്റ്, ഓവർലോഡിംഗ്

(c) ആവിയരേജ് = $0.5A$

Marks : (4)

[Hide Answer](#)**Qn No. 21****Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

ഒരേ നീളവും കമ്പാക്ടു അലുമിനിയം, നിക്രോം കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സർക്കീസ്കളാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്

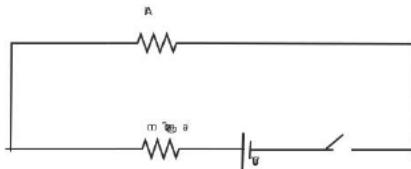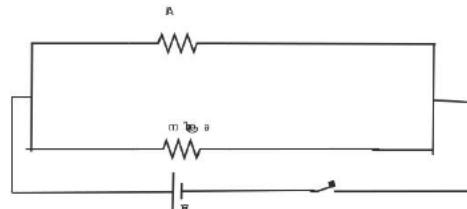**a****b**

a . അലുമിനിയം കമ്പിയിലൂടെയും നിക്രോം കമ്പിയിലൂടെയും തുല്യ അളവിൽ കറന്റ് പ്രവഹിക്കുന്ന സർക്കീസ് എത്ര ? (1)

b . എത്ര സർക്കീസാണ് നിക്രോം കമ്പി കൂടുതലായി ചുടാക്കുന്നത് ?
വിശദീകരിക്കുക. (2)

Hint.

a . സർക്കീസ് a


b സർക്കീസ് a

•

സർക്കീസ് a ശ്രേണി രീതി അയയ്തിനാൽ കറന്റ് ഓരോനിലും തുല്യമായിരിക്കും .
അതിനാൽ പ്രതിരോധം കൂടിയ നിക്രോം കൂടുതൽ ചുടാക്കുന്നു.

Marks : (3)[Hide Answer](#)**Qn No. 22****Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

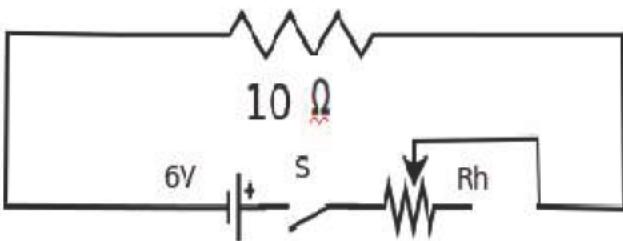9. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക.



- a) റിയോസ്സാറ്റും പ്രതിരോധവും സർക്കീട്ടിൽ എത്ത് രീതിയിലാണ് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്.
- b) റിയോസ്സാറ്റിന്റെ പ്രതിരോധം $50\ \Omega$ ആണെങ്കിൽ സർക്കീട്ടിലെ കറന്റ് എത്ര?
- c) ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കീട്ട് 5 മിനുട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വൈച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും.

Hint.

a) ശ്രേണി രീതി.....1

b) സർക്കീട്ടിലെ പ്രതിരോധം $= 10\ \Omega + 50\ \Omega = 60\ \Omega$

$$I = \frac{V}{R}, \dots \dots \dots \frac{1}{2}$$

$$I = \frac{6}{60} = \frac{1}{10}\ A \text{ or } 0.1\ A \dots \dots \dots \frac{1}{2}$$

c) $H = I^2 Rt \dots \dots \dots \frac{1}{2}$

$H = (I \times V \times t) = 0.1 \times 6 \times 300 = 180\ J \dots \dots \dots 1$

$H = 180\ J \dots \dots \dots \frac{1}{2}$ (ഉത്തരം 180 J മാത്രം എഴുതിയാൽ 1 score)

or

$$H = \frac{V^2 t}{R}, \frac{6^2 \times 300}{60} = 180\ J$$

Marks : (4)

Hide Answer

Qn No. 23

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

100W / 230 V ദ്രോൺ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബൾബിന് ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് 115 V ആയാൽ
പവർ = _____

[100W , 25W , 12.5 W , 50W] (1)

Hint.

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (1)$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$= (230 \times 230) / 100 = 529 \text{ ohm}$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$= (115 \times 115) / 529 = 25W$$

Marks : (1)


[Hide Answer](#)

Qn No. 24

Chapter Name: 1. വൈദ്യൂതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

5. ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക

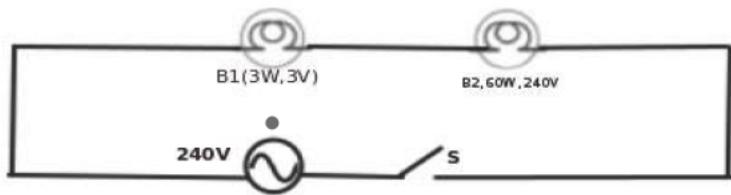

- a) B1 ഒരു ടോർച്ച് ബൾബും B2 ഒരു സർക്കീറ്റിലെ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുമാണ്. ഇവയിൽ പ്രതിരോധം കൂടിയ ബൾബ് എത്ര?
- b) ബൾബുകൾ സർക്കീറ്റിലുള്ളതുപോലെ കമീകരിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൽ ബൾബുകൾ പ്രാകാശിക്കുമോ?
- c) സർക്കീറ്റിൽ B2 ബൾബ് ഉഴിവാക്കി രണ്ട് B1 ബൾബുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? വിശദീകരിക്കുക

Hint.

a) B2 $\frac{1}{2}$

$$R = \frac{V^2}{P} \dots \dots \frac{1}{2}$$

- b) പ്രകാശിക്കും1
 c) പ്രതിരോധം കുറയുന്നു, കിന്തൽ അളവ് കുടുന്നു.....1
 സർക്കീട്ടിലെ ബർബുകൾ ഫ്ലൂസാകുന്നു.....1

Marks : (4)**Hide Answer****Qn No. 25****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

- a. ഇൻകാർഗ്ഗസന്റെ ലാമ്പുകളിട രണ്ട് പോരായ്കൾ ഏതെല്ലാം? (1)
 b. ഈ ബർബുകളുടെ ആയുസ് കുടുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമെന്ത്? (2)
 c. ഈ ബർബുകളിൽ ഫിലമെന്റിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതെങ്ങനെ?

Hint.

- a-ഈ അധികമായി വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെ താപോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു.
 ഈ നിശ്ചൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
 ഈയുടെ ആയുസ് കുറവാണ്. - 2
 b-കുറത്തമർദ്ദത്തിൽ ആർഗണർ പോലുള്ള അലസവാതകങ്ങൾ നിറച്ചിരുന്നു.
 സ്കോർ -1
 c. ഫിലമെന്റിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയുവാൻ വേണ്ടി ബർബിനുള്ളിലെ
 വായുശുന്നാമാക്കുന്നു. 1

Marks : (4)**Hide Answer****Qn No. 26****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

- സർക്കീട്ടിലുടെ അനുവദീയമായതിലും അധികം വൈദ്യുതി കടന്നുപോയാൽ ഫ്ലൂസ് വയർ ഉരുക്കിപോട്ടി വൈദ്യുതബന്ധം വിചേരിക്കുന്നു.

a. അനുവദീയമായ അളവിൽ വെദ്യുതി കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഫ്രൈസ് വയറിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടജിൽ ഫ്രൈസ് വയർ പൊട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

(2)

b. സർക്കീട്ടിൽ അനുവദനീയമായതിലുമധികം വെദ്യുതി കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഫ്രൈസ് വയർ ഉരുക്കി പൊട്ടുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? (2)

Hint.

താപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്

വെദ്യുതിപ്രവഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമയവും ഫ്രൈസ് വയറിൽ ചെറിയതോതിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ താപം ചുറ്റുപാടുകളിലേയ്ക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യുപോകുന്നു. ഫ്രൈസ് വയറിന്റെ ഭ്രവണാങ്കത്തിനു വേണ്ട താപം ലഭിക്കുന്നില്ല. സ്കോർ - 2

ഫ്രൈസ് വയറിന്റെ പ്രതിരോധം മുലം ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രേഷണം വഴി നഷ്ടപ്പെടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ കുടുതൽ താപം യുണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഫ്രൈസ് വയർ ഉരുകുന്നു. സ്കോർ - 1

ഫ്രൈസ് വയറിന്റെ പ്രതിരോധം മുലം ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രേഷണം വഴി നഷ്ടപ്പെടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ കുടുതൽ താപം യുണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഫ്രൈസ് വയർ ഉരുകുന്നു. സ്കോർ - 1

Marks : (2)**Hide Answer****Qn No. 27**

•

Chapter Name: 1. വെദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ**Qn.**

ഉചിതമായ പദം ജോടി കണ്ടത്തുക

- 1 ബർബ് -പ്രകാശമുലം
 സുരക്ഷാഫ്രൈസ് -
- 2 നിക്രോം - ഉയർന്ന ഭ്രവണാങ്കം
 ഫ്രൈസ് വയർ -

Hint.

A-താപമുലം1

B-താഴ്ന്നവൈണാങ്കം സ്കോർ - 1**Marks : (2)****Hide Answer****Qn No. 28****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

- a. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് താപന ഉപകരണങ്ങൾ എഴുതുക? (1)
- b. താപനഉപകരണത്തിലെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരത്തിലെ ഘടക ലോഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? (1)
- c. 100 ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ചാലകത്തിലുടെ 1A വൈദ്യുതി ഒരു മണിക്കൂർ പ്രവഹിച്ചാൽ എത്ര ജൂൾ താപം ഉണ്ടാക്കും (2)

Hint.

a സോശിയറിങ്ങ് അയണർ

വാട്ടർ ഹീറ്റർ

വൈദ്യുത അടുപ്പ് ----- ഏതെങ്കിലും രണ്ട് 1

b- Ni,Cr, Mn,Fe

c -

•

$$R = 100 \text{ ohm}$$

$$I = 1\text{A}$$

$$t = 1\text{h}$$

$$t = 3600 \text{ s}$$

$$H = I^2 R t$$

$$H = 1 \times 1 \times 100 \times 3600$$

$$= 360000\text{J}$$

Marks : (3)**Hide Answer**

Qn No. 29

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

വൈദ്യുതിപ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെയും ഗുണനഹിതതിന് തുല്യമായിരിക്കും.

- മുകളിൽ പ്രസ്ഥാവിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര നിയമമാണ്? (1)
- ഒരു ചാലകത്തിലുണ്ടാകുന്ന താപം എത്ര മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കും (1)
- സർക്കീറ്റിലെ ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം 2 മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്ര മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കും ? (2)

Hint.

a. -ജുൾ നിയമം1

b. $H = I^2 Rt$

$$H = (10 * I)^2 Rt$$

$$H = 100 I^2 Rt \quad H = 100H$$

$$= V/2R$$

$$= I/2$$

$$= H/2$$

താപം പകുതിയായി കുറയുന്നു

c. $I = V/R$

•

Marks :(3)

Hide Answer

Qn No. 30

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

1. ശരിയായ പദ്ധതിയിക്കണ്ടത്തി പുരിപ്പിക്കുക

a. വൈദ്യുതോർജം - താപോർജം - താപഹലം > ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റൗ

b. വൈദ്യുതോർജം - രാസോർജം - രാസഹലം > (1)

Hint.**സ്ലാറേജ് ബാറ്ററി****Marks : (1)****Hide Answer****Qn No. 31****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളാണ് A , B

ഉപകരണം A ഉപകരണം B

230V 230 V

1000 W 500 W

a) ഇവ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ എതായിരിക്കും കുടുതൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?1

b) ഇവയിൽ പ്രതിരോധം കുടിയ ഉപകരണം എത്? നിശ്ചലം സാധുകരിക്കുക
.....2**Hint.**

a) ഉപകരണം A.....1

b) ഉപകരണം B½

$$R = \frac{V^2}{P}, \frac{230^2}{500}, \frac{230^2}{1000}1$$

പ്രതിരോധം കുടുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.....½

Marks : (3)**Hide Answer****Qn No. 32****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

ശരിയായ ഉത്തരം ബോക്സിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക.

വൈദ്യുതിയുടെ താപഹലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം

(1)

[ഫാൻ, LED, ഫ്ലാസ്, CFL] 1

Hint.

ഫ്ലാസ് 1 Score

Marks :(1)

Hide Answer

Qn No. 33

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണ സർക്കീട്ടിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് 240V ആണ് .

a) ഇലക്ട്രിക് ഇള്ളിരിപ്പെട്ടി പുഗിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ 2A വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന്റെ പ്രതിരോധം എത്ര? (2)

b) ഈ ഇള്ളിരിപ്പെട്ടി 5 മിനുട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഉഴർജ്ജമെത്ര? (2)

Hint.

$$a) R = \frac{V}{I} \dots \frac{1}{2}, \quad a) R = \frac{240}{2} = 120\Omega \dots 1$$

$$b) \text{വൈദ്യുതോർജം} = I^2 Rt ; \text{ or } \frac{1}{2}$$

$$\text{വൈദ്യുതോർജം} = V \times I \times T$$

$$= 240 \times 2 \times 300 \text{ J} \dots 1\frac{1}{2}$$

$$= 144000 \text{ J}$$

Marks :(3)

Hide Answer

Qn No. 34

Chapter Name:1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

19. A, B, C കോളണ്ടേഷ്യലിൽ നൽകിയവ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി ചേർത്തതുക.

A	B	C
ഹീറ്റർ	വോയ്സ് കോയിയിൽ	പ്രകാശ ഫലം
ബൾബ്	ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ	വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രോണം
മെക്കാഫോൺ	ആർമേച്ചർ	രാസഫലം
	ഫിലമെന്റ്	താപഫലം

Hint.

ഹീറ്റർ → ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ → താപഫലം

ബൾബ് → ഫിലമെന്റ് → പ്രകാശഫലം

മെക്കാഫോൺ → വോയ്സ് കോയിൽ → വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രോണം

 $3 \times 1 = 3$ **Marks : (3)****Hide Answer****Qn No. 35****Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ****Qn.**

17. ഫ്ലൂസ് വയർ സെർക്കീട്ടിൽ ഐടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

(i) ഫ്ലൂസ് വയർ കാരിയൻ ബേസിൽനിന്ന് പുറത്തുതള്ളിനിൽക്കരുത്.

(ii) ഫ്ലൂസ് വയറിന്റെ അശ്വങ്ങൾ ദൃശ്യമായി ബന്ധപ്പിക്കണം.

(iii) സെർക്കീട്ടിൽ സമാന്തരമായാണ് ഫ്ലൂസ് ഐടിപ്പിക്കേണ്ടത്

(a) ശരിയായ പ്രസ്താവന എത്ത് (1)

(b) തെറ്റായ പ്രസ്താവന ശരിയാക്കി എഴുതുക. (1)

Hint.(a) (i), (ii) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

(b) സെർക്കീട്ടിൽ ശ്രേണിയായാണ് ഫ്യൂസ് ഫടിപ്പിക്കേണ്ടത്

Marks : (2)

[Hide Answer](#)

Qn No. 36

Chapter Name: 1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Qn.

12. ഒരു വൈദ്യുത ഹീററിൽ 800 W, 400V എന്ന് ആലോവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

a) ഈ കൊണ്ട് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്1

b) ഈ ഉപകരണത്തിന് 200V നൽകിയാൽ ഉപകരണത്തിലുടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കിറ്റ് എത്ര? ഹീററിന്റെ പവർ എത്ര?2

Hint.

a) $400 \text{ V}^2 / 800 \text{ W} = 200 \Omega$ 1

$$\text{b) } R = \frac{V^2}{P} = \frac{200^2}{800} = 200 \Omega \text{1}$$

$$I = \frac{V}{R} = 200/200 = 1 \text{ A} \text{1}$$

Marks : (3)

[Hide Answer](#)